
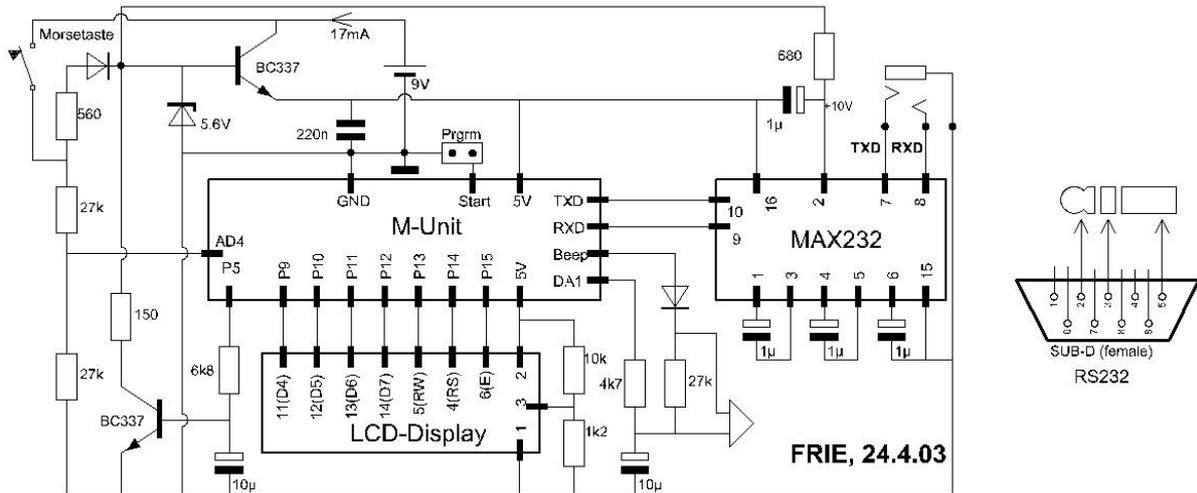


Morse-Decoder

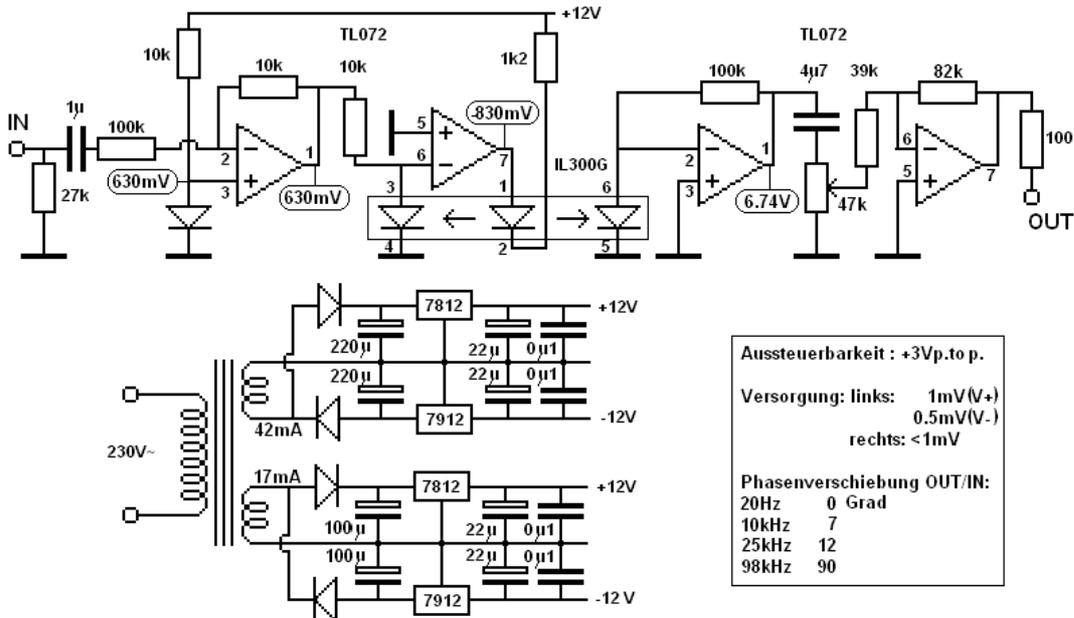


Ist ein Ein-Tasten-Computer

FREA Optokoppler




Aussteuerbarkeit : +3Vp.to p.
 Versorgung: links: 1mV(V+)
 0.5mV(V-)
 rechts: <1mV
 Phasenverschiebung OUT/IN:
 20Hz 0 Grad
 10kHz 7
 25kHz 12
 98kHz 90

DC-Protect

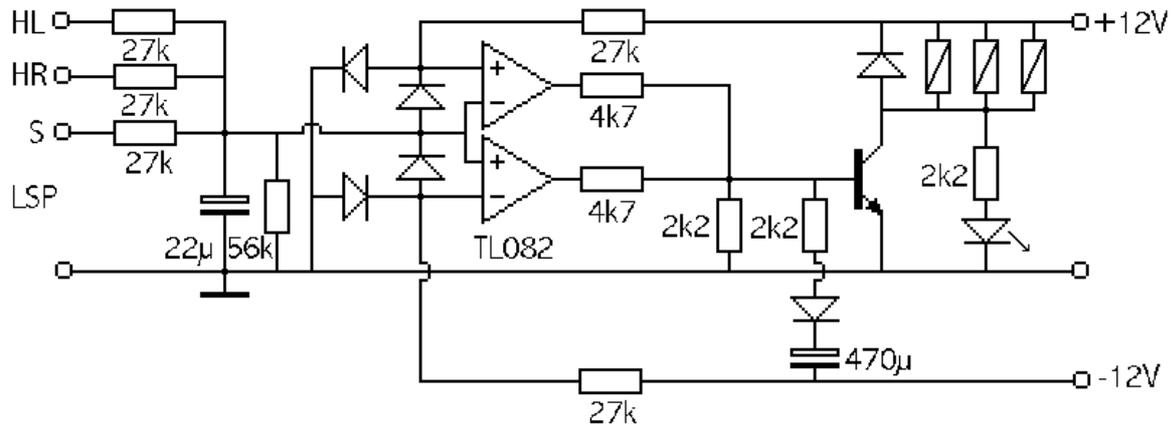


für Verstärker

Röhrenkennliniensreiber

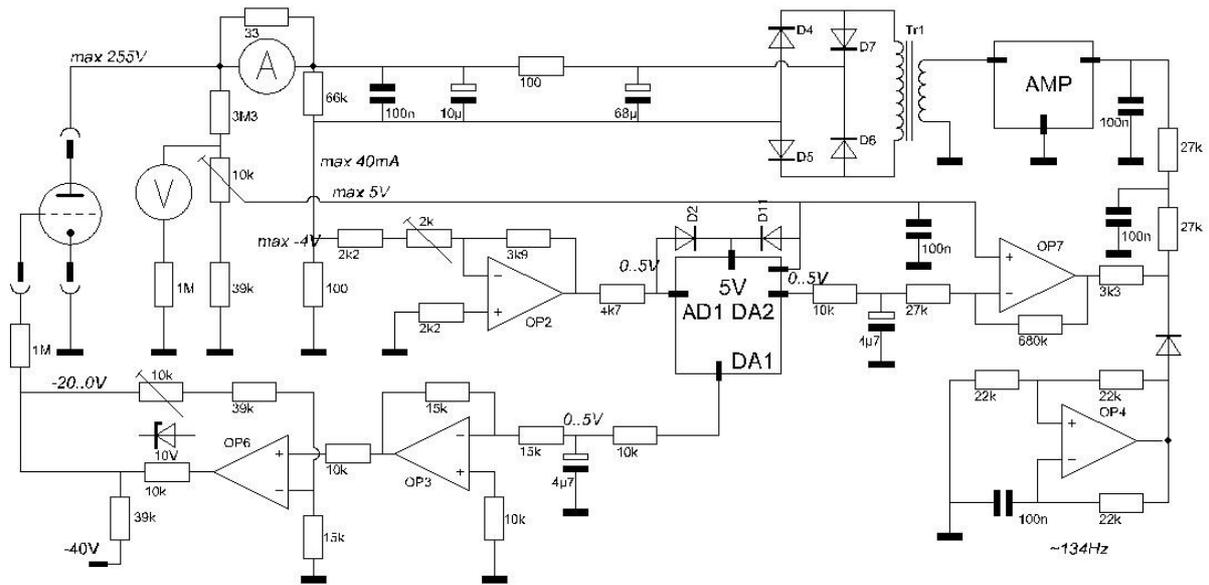

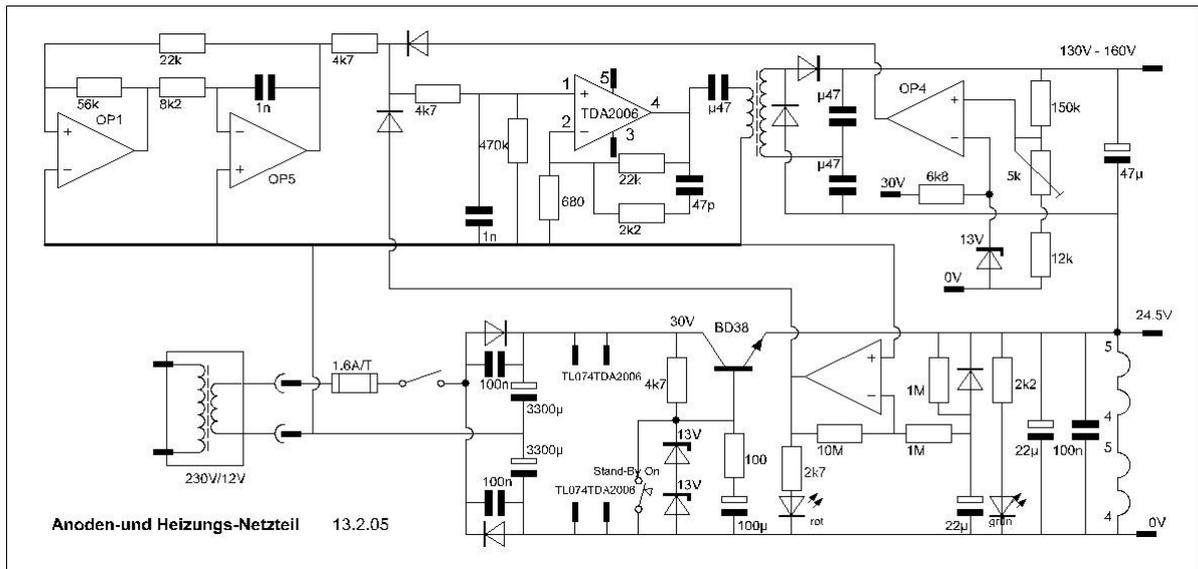für ECC82 und ähnliche, mit passendem Pascal-Programm, mit C-Control



für OTL. Getacktetes Netzteil

Velotür-Automatik

